

Thema: Stromkreise (17.KW Physik. 6 a, b, c)

Aufgaben:

1. LB S. 84 - 88 lesen und Bilder ansehen!
2. Definiere den Begriff „Stromkreis“!
3. Zeichne folgende Schaltzeichen! (allg. Energiequelle, Batterie, Lampe, Schalter, Leiter, Leiterverzweigung)
4. Wann fließt ein elektrischer Strom?
5. Welche 2 Schaltungen unterscheidet man? (siehe S.88/93) Zeichne die jeweiligen Schaltpläne!
6. LB S.92/93, Nr. 3, 4, 5, 6

Zeitfenster: 45 min

In der 1. Physikstunde nach der CORONAKRISE sammle ich von allen Schülern die Ausarbeitungen ein. Hoffe auf sehr gute bzw. gute Ergebnisse (Benotung!!).
(Zeiteinteilung beachten)